## Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури

Звіт з виконання лабораторної роботи №2 з дисципліни "Основи теорії кіл - 2"


Виконав: студент групи ДК-82

Рудюк Б. Б.

Перевірив: доц.


Короткий Є. В.

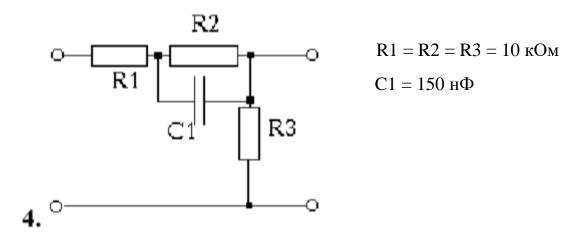
Схема, яку я використовував в даній лабараторній роботі:



Симуляція електронної схеми проводилась в програмі LTspice. За допомогою програми отримав AЧX та ФЧХ ланцюжку.

## Схема в LTspice:

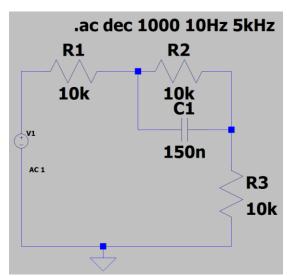

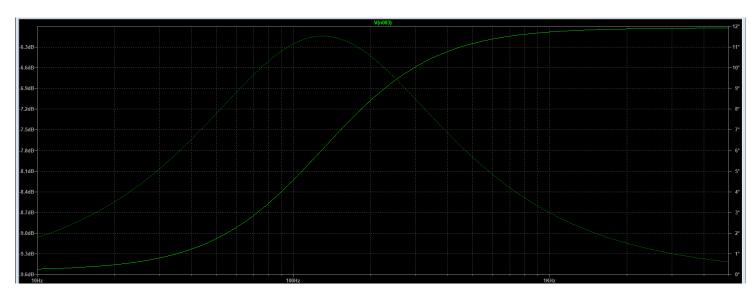

АЧХ і ФЧХ отримані при симуляції схеми в LTspice.

Як бачимо, на симуляції, схема поводить себе як фільтр низьких частот.

Візьмемо діапазон частот від  $10\Gamma$ ц до 1,2к $\Gamma$ ц, я вибрав цей діапазон тому що, на мою думку тут можна найкарще спостерігати зміну АЧХ і ФЧХ. Як сказано в завданні до лабараторної роботи, я ділю діапазон (АЧХ і ФЧХ симуляції) на 10 частин і в кожній з них знаходжу Ки і зсув фаз  $\Delta \varphi$ . Отримані результати заніс до таблиці 1.

• Щоб знайти Uвих, я використав наслідок формули Ku', при Uвх = 1 В:


$$Ku' = 20lg \frac{U_{\text{вих}}}{U_{\text{вх}}} ==>> U_{\text{вих}} = 10^{\frac{Ku'}{20}}$$

Ки' – значення коефіцієнт передачі в децибелах.


Таблиля 1

f, кГц	w·10^3,рад/с	<b>U</b> вх, В	<b>U</b> вих, В	Ku	Ки', Дб	$\Delta \phi$ , $^{\circ}$
0.01	0.063	1	0.3342	0.3342	-9.5211	1.79
0.13	0.810	1	0.4084	0.4084	-7.7789	11.54
0.25	1.557	1	0.4583	0.4583	-6.7762	9.47
0.37	2.305	1	0.4779	0.4779	-6.4133	7.26
0.49	3.052	1	0.4866	0.4866	-6.257	5.77
0.61	3.799	1	0.4911	0.4911	-6.177	4.75
0.72	4.547	1	0.4935	0.4935	-6.1346	4.08
0.84	5.294	1	0.4952	0.4952	-6.1047	3.53
0.96	6.041	1	0.4963	0.4963	-6.0854	3.10
1.08	6.789	1	0.4970	0.4970	-6.0721	2.76
1.20	7.536	1	0.4976	0.4976	-6.0625	2.50
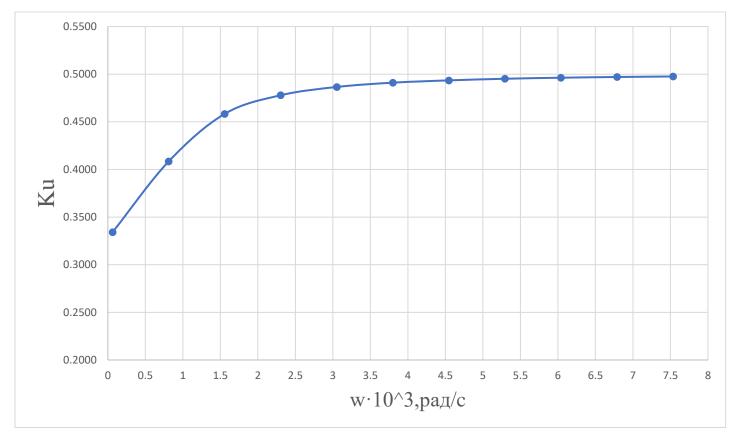
## За допомогою отриманих значень (таблиця 1), будуємо АЧХ і ФЧХ:



## Отримана АЧХ

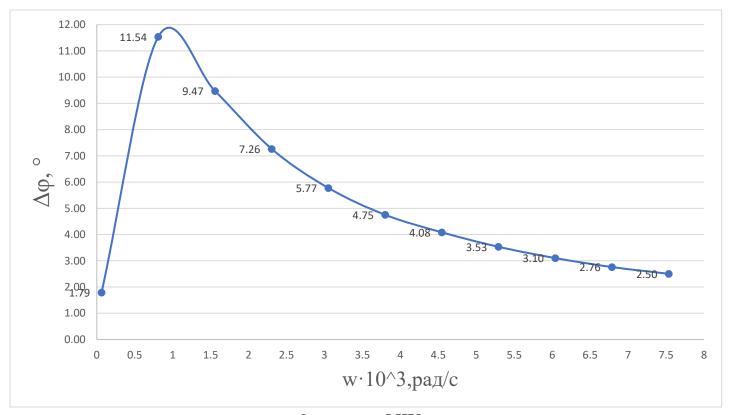

Отримана ФЧХ

**Висновок**: на даній лабораторній роботі я навчивсь досліджувати частотні характеристики лінійних кіл, дослідив АЧХ і ФЧХ даного в завданні ланцюжку. Так, як я мав просимульовану схему, на практиці можемо отримати інші результати за рахунок наявності похибок вимірів (паразитна ємність і індуктивність).